



חיבור ריאוסטטי וחיבור פוטנציומטרי

הערות למורה ולצוות הטכני



ציוד

- נורה של V3.5 בבית נורה
- נגד משתנה בעל התנגדות של 15Ω
- ספק מתח PSP-2010
- 3 רבי מודד
- 5 תילים באורך של 25 ס"מ
- 4 תילים באורך של 50 ס"מ

הכנת המערכת

יש להגביל את מתח היציאה של ספק המתח ל-3V.